 


无03_王治_homework_数字逻辑与处理器基础实验_01

1.SHA-256 中的变换

SHA256 是 SHA-2 下细分出的一种密码散列函数算法，可以把消息或数据压缩成摘要。该函数将数据打乱混合，重新创建一个叫做散列值（或哈希值）的指纹。SHA256 广泛用于文件完整性检查、数字签名，以及某云盘的秒上传、比特币挖矿等功能。

其中，SHA256 中的一个核心为下面的映射（题 1 图）：



- 其中
- (1) 加法为 32 比特无符号加法，自然溢出，即结果为 $(A+B) \bmod 2^{32}$ 。
 - (2) $\text{Maj}(A, B, C)$ 为投票函数，A、B、C 三个输入中，如果对应比特中，有两个或三个 1，则 $\text{Maj}(A, B, C)$ 对应比特为 1，否则为 0。
例如：
 $A = 32'b10100001111000100100101110101010$;
 $B = 32'b00011000111110000110100001110010$;
 $C = 32'b01000111010010111010100011000110$;
 $\text{Maj} = 32'b00000001111010100110100011100010$;
 - (3) rr 为循环右移，移出的低位放到该数的高位

代码：

```
1 //Code_01_SHA-256中的变换
2 // round compression function
3 module sha256_round (
4     input[31:0] Kt, Wt,
5     input[31:0] a_in, b_in, c_in, d_in, e_in, f_in, g_in, h_in,
6     output[31:0] a_out, b_out, c_out, d_out, e_out, f_out, g_out, h_out
7 );
8 // 请在此补充完整
9 wire [31:0] S0, t2, t1, S1, ch, t1, Maj;
10 sha256_S0 get_S0(a_in, S0);
11 Maj get_Maj(a_in, b_in, c_in, Maj);
12 assign t2=S0+Maj;
13 sha256_S1 get_S1(e_in, S1);
14 Ch get_ch(e_in, f_in, g_in, ch);
```

Verilog

```

15     assign t1=h_in+S1+ch+Kt+Wt;
16     assign a_out=t1+t2;
17     assign b_out=a_in;
18     assign c_out=b_in;
19     assign d_out=c_in;
20     assign e_out=d_in+t1;
21     assign f_out=e_in;
22     assign g_out=f_in;
23     assign h_out=g_in;
24 endmodule
25
26 // Σ0(x)
27 module sha256_S0 (
28     input wire[31:0] x,
29     output wire[31:0] S0
30 );
31     assign S0 =({x[1:0], x[31:2]}^x[12:0], x[31:13]}^x[21:0],x[31:22]);
32 endmodule
33
34 // Σ1(x)
35 module sha256_S1 (
36     input wire[31:0] x,
37     output wire[31:0] S1
38 );
39     // 请在此补充完整
40     assign S1=({x[5:0],x[31:6]}^x[10:0],x[31:11]}^x[24:0],x[31:25]);
41 endmodule
42
43 // Ch(x,y,z)
44 module Ch (
45     input wire[31:0] x, y, z,
46     output wire[31:0] Ch
47 );
48     assign Ch =((x & y)^(~x & z));
49 endmodule
50
51 // Maj(x,y,z)
52 module Maj (
53     input wire[31:0] x, y, z,
54     output wire[31:0] Maj
55 );
56     // 请在此补充完整
57     assign Maj=(x&y)|(x&z)|(y&z);
58 endmodule

```

2.七段译码器的实现

要求：

要求：

- (1) 将下面 BCD7 代码中的 assign 持续赋值语句换成 if-else 或 case 语句实现；
- (2) 在 Vivado 中，将 top.v 中例化上面更改后的 BCD7.v，并综合实现，给出综合实现后的电路原理图结构；
- (3) 找出控制七段数码管 d 段的 LUT，分析其配置字，手工验证其正确性。

1) 代码

```

1 //Code_02_七段译码器的实现
2 module BCD7(
3     din,dout
4 );

```


Verilog

```

5  input[3:0]din;
6  output[6:0]dout;
7
8  //assign语句写法
9  //wire[6:0] dout;
10 //assign dout=(din==4'h0)?7'b0111111:
11 //    (din==4'h1)?7'b0000110:
12 //    (din==4'h2)?7'b1011011:
13 //    (din==4'h3)?7'b1001111:
14 //    (din==4'h4)?7'b1100110:
15 //    (din==4'h5)?7'b1101101:
16 //    (din==4'h6)?7'b1111101:
17 //    (din==4'h7)?7'b0000111:
18 //    (din==4'h8)?7'b1111111:
19 //    (din==4'h9)?7'b1101111:7'b0;
20
21 //case语句写法
22 reg [6:0] dout;
23 always @(*) begin
24     case (din)
25         4'h0: dout <= 7'b0111111;
26         4'h1: dout <= 7'b0000110;
27         4'h2: dout <= 7'b1011011;
28         4'h3: dout <= 7'b1001111;
29         4'h4: dout <= 7'b1100110;
30         4'h5: dout <= 7'b1101101;
31         4'h6: dout <= 7'b1111101;
32         4'h7: dout <= 7'b0000111;
33         4'h8: dout <= 7'b1111111;
34         4'h9: dout <= 7'b1101111;
35         default: dout <= 7'b0;
36     endcase
37 end
38 endmodule

```

2) 原理图结构

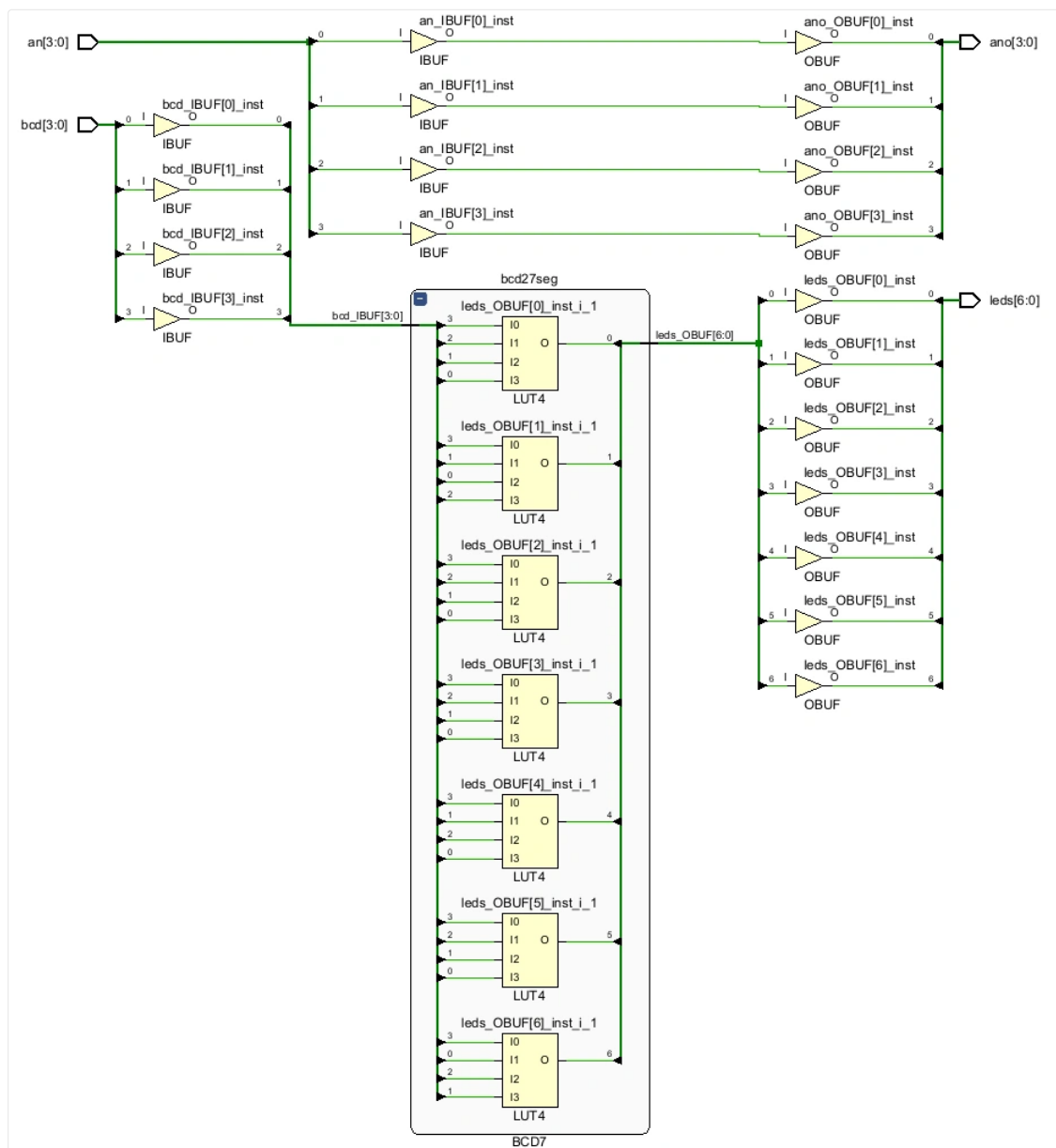

3) LUT 配置字

控制七段数码管 d 段的 LUT 编号为 `leds_OBUF[3]_inst_i_1`，配置字为 `16'h1653`，转换为二进制为：`16'b0001 0110 0101 0011`。

分析可知：

当数字为：

- 0
- 2
- 3
- 5
- 6
- 8
- 9

时，七段数码管 d 段亮。

数字为：

- 1
- 4

• 7

时，七段数码管 d 段不亮。

而且 bcd_IBUF[3:0]接入 LUT 时，第 3/2/1/0 位对应的管脚为 I0/I1/I2/I3,所以要将输入数字的二进制反序。

配置字如图：

```
//十六进制16'h1653对应二进制16'hb0001_0110_0101_0011
//故：
0 1
1 1
2 0
3 0
4 1
5 0
6 1
7 0
8 0
9 1
10 1
11 0
12 1
13 0
14 0
15 0
```

| 输出数字 | 对应二进制 | 反序二进制 | 反序对应数字 | 配置字对应位置 | d 段二极管亮灭 |
|------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 0 | 4'b0000 | 4'b0000 | 0 | 1 | 亮 |
| 1 | 4'b0001 | 4'b1000 | 8 | 0 | 灭 |
| 2 | 4'b0010 | 4'b0100 | 4 | 1 | 亮 |
| 3 | 4'b0011 | 4'b1100 | 12 | 1 | 亮 |
| 4 | 4'b0100 | 4'b0010 | 2 | 0 | 灭 |
| 5 | 4'b0101 | 4'b1010 | 10 | 1 | 亮 |
| 6 | 4'b0110 | 4'b0110 | 6 | 1 | 亮 |
| 7 | 4'b0111 | 4'b1110 | 14 | 0 | 灭 |
| 8 | 4'b1000 | 4'b0001 | 1 | 1 | 亮 |
| 9 | 4'b1001 | 4'b1001 | 9 | 1 | 亮 |